

# 5位Fir高通滤波器

成员: \*\*\* \*\*

2017年11月

# 目录CONTENTS

01

Fir滤波器简介

02

各模块设计分析

03

构造仿真测试数据

04

仿真结果及分析

## 01.Fir滤波器简介

- 概念
- 特点
- 结构



## Fir滤波器概念


**FIR(Finite Impulse Response)滤波器：**有限长单位冲激响应滤波器，又称为非递归型滤波器，是数字信号处理系统中最基本的元件。

它可以在保证任意幅频特性的同时具有严格的线性相频特性，同时其单位抽样响应是有限长的，因而滤波器是稳定的系统。

因此，FIR滤波器在通信、图像处理、模式识别等领域都有着广泛的应用。
 
# Fir滤波器特点

在信号进入FIR滤波器前，首先要将信号通过A/D器件进行模数转换，使之成为8bit的数字信号，一般可用速度较高的逐次逼近式A/D转换器。



图一 FIR滤波器工作原理框图

不论采用乘累加方法还是分布式算法设计FIR滤波器，滤波器输出的数据都是一串序列，要使它直观地反应出来，还需经过数模转换，因此由FPGA构成的FIR滤波器的输出须外接D/A模块。

FPGA有着规整的内部逻辑阵列和丰富的连线资源，特别适合于数字信号处理任务，相对于串行运算为主导的通用DSP芯片来说，其并行性和可扩展性更好，利用FPGA乘累加的快速算法，可以设计出高速的FIR数字滤波器。

## 直接型Fir滤波器结构


长度为M的因果有限冲激响应滤波器由传输函数 $H(z)$ 描述：

$$H(z) = \sum_{k=0}^{M-1} h(k)z^{-k}$$

它是次数为M-1的 $z^{-1}$ 的一个多项式。  
在时域中，上述有限冲激响应滤波器的输入输出关系为：

$$y(n) = \sum_{k=0}^{M-1} h(k)x(n-k)$$

其中 $y(n)$ 和 $x(n)$ 分别是输出和输入序列。

 

由Matlab得出五位Fir滤波器的Z域函数为：

$$H(z) = 0.25 \times (1 + 3.5z^{-1} + 4z^{-2} + 3.5z^{-3} + z^{-4})$$



## 02.各模块设计分析

- 模块种类
- 寄存器
- 乘法器
- 加法器
- 顶层模块

## 设计模块

寄存器用于寄存二值代码，只要具有置1、置0的功能即可。

本设计中使用了复位reset\_n端口的寄存器，当reset\_n=0时，输出信号q\_out=0。当reset\_n=1且上升沿到达时q\_out=0。

从资源和速度考虑，常系数乘法运算采用移位相加来实现。

本设计采用加法器兼顾了资源利用，将每个乘数例化为一个数组，然后移位得出乘积，这样乘法运算可以一个周期完成。

由于本设计只涉及到相加，而没有减法，所以以本加法器实现多位无符号数的相加。


即将输入的两数与时钟脉冲到来时相加运算，输出结果。

顶层模块

将3个16位寄存器，4个16位乘法器，3个32位加法器在顶层模块分别实例化。




# 寄存器

 

```
module Dff16(reset_n,clk,d_in,q_out);  
input reset_n,clk;  
input [15:0]d_in;  
output reg [15:0]q_out;
```

```
always @(posedge clk or negedge reset_n)  
begin  
    if(!reset_n)  
        q_out<=16'h0;  
    else  
        q_out<=d_in;  
    end  
endmodule
```

# 加法器

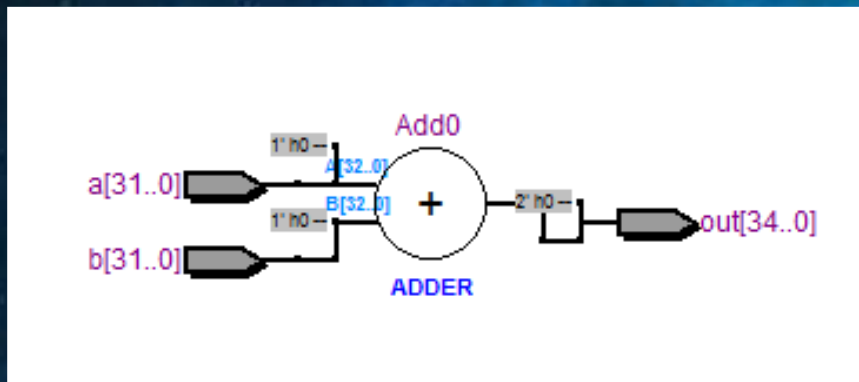

```
module add32(a,b,out);
```


```
input [31:0]a,b;
```

```
output [34:0]out;
```

```
assign out=a+b;
```

```
endmodule
```

## 顶层模块

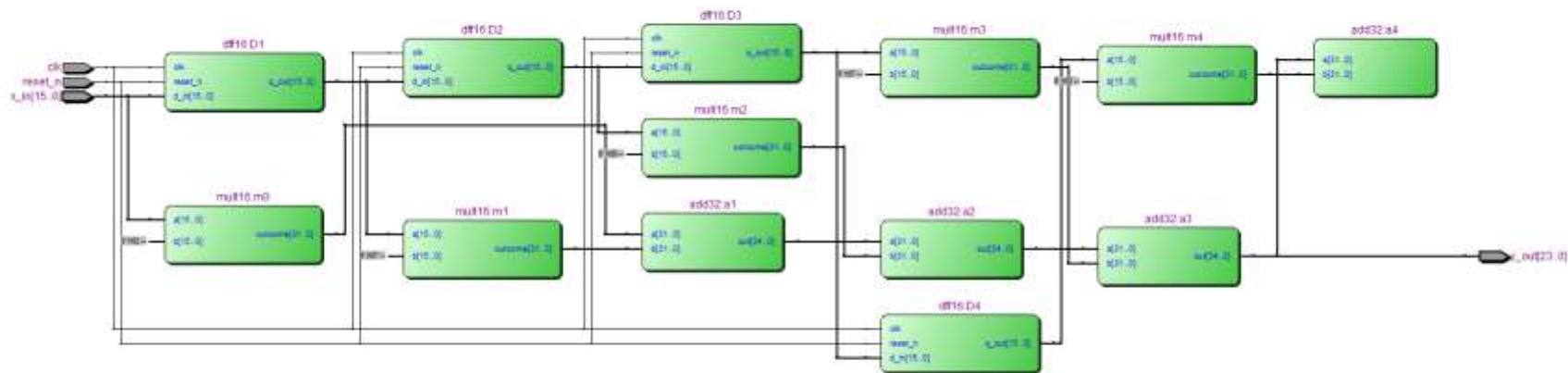



## 顶层模块

```
module Fir(reset_n,clk,x_in,y_out);

input reset_n,clk;
input [15:0]x_in;
output [23:0]y_out;

wire [15:0]q1,q2,q3,q4;
wire [31:0]mout0,mout1,mout2,mout3,mout4;
wire [34:0]aout1,aout2,aout3,aout4;

dff16
D1(.reset_n(reset_n),.clk(clk),.d_in(x_in),.q_out(q1)),
  D2(.reset_n(reset_n),.clk(clk),.d_in(q1),.q_out(q2)),
  D3(.reset_n(reset_n),.clk(clk),.d_in(q2),.q_out(q3)),
  D4(.reset_n(reset_n),.clk(clk),.d_in(q3),.q_out(q4));
```

此处乘以256，以便进行截尾的小数运算。

```
mult16
  m0(.outcome(mout0),.a(x_in),.b(16'h0040)),
  m1(.outcome(mout1),.a(q1),.b(16'h00e0)),
  m2(.outcome(mout2),.a(q2),.b(16'h0100)),
  m3(.outcome(mout3),.a(q3),.b(16'h00e0)),
  m4(.outcome(mout4),.a(q4),.b(16'h0040));

add32 a1(.a(mout0),.b(mout1),.out(aout1)),
      a2(.a(aout1),.b(mout2),.out(aout2)),
      a3(.a(aout2),.b(mout3),.out(aout3)),
      a4(.a(aout3),.b(mout4),.out(aout4));

assign y_out=aout4[23:0];
```

# 乘法器

```
module
mult16(outcome,a,b);
input [15:0]a,b;
output
```

```
wire [31:0] temp1;
wire [31:0] temp2;
wire [31:0] temp3;
wire [31:0] temp4;
wire [31:0] temp5;
wire [31:0] temp6;
wire [31:0] temp7;
wire [31:0] temp8;
wire [31:0] temp9;
wire [31:0] temp10;
wire [31:0] temp11;
wire [31:0] temp12;
wire [31:0] temp13;
wire [31:0] temp14;
wire [31:0] temp15;
wire [18:0] temp12;
wire [17:0] temp13;
wire [16:0] temp14;
wire [15:0] temp15;
```

```
assign temp15=mult16x1(a,b[0]);
assign temp14=((mult16x1(a,b[1]))<<1);
assign temp13=((mult16x1(a,b[2]))<<2);
assign temp12=((mult16x1(a,b[3]))<<3);
assign temp11=((mult16x1(a,b[4]))<<4);
assign temp10=((mult16x1(a,b[5]))<<5);
assign temp9=((mult16x1(a,b[6]))<<6);
assign temp8=((mult16x1(a,b[7]))<<7);
assign temp7=((mult16x1(a,b[8]))<<8);
assign temp6=((mult16x1(a,b[9]))<<9);
assign temp5=((mult16x1(a,b[10]))<<10);
assign temp4=((mult16x1(a,b[11]))<<11);
assign temp3=((mult16x1(a,b[12]))<<12);
assign temp2=((mult16x1(a,b[13]))<<13);
assign temp1=((mult16x1(a,b[14]))<<14);
assign temp0=((mult16x1(a,b[15]))<<15);
```

The screenshot shows a Verilog simulation environment with a calculator window open. The calculator displays the result 8EE2 A1B0 in hexadecimal. The background shows a list of variables and their values in a table.

Variable	Value
temp1	16'h2bc
temp2	16'ha154
temp3	32'h8ee2a1b0

Calculator window details:

- Display: 8EE2 A1B0
- HEX: 8EE2 A1B0
- DEC: 2,397,217,200
- OCT: 21 670 520 660
- BIN: 1000 1110 1110 0010 1010 0001 1011 0000

```
outcome = (temp0+temp1+temp2+temp3+temp4+temp5+
temp6+temp7+temp8+temp9+temp10+temp11+temp12+
temp13+temp14+temp15)/256;
```

```
endmodule
```

## 乘法器

顶层模块中

```
mult16 m0(.outcome(mout0),.a(x_n),.b(16'h0040)),  
m1(.outcome(mout1),.a(q1),.b(16'h00e0)),  
m2(.outcome(mout2),.a(q2),.b(16'h0100)),  
m3(.outcome(mout3),.a(q3),.b(16'h00e0)),  
m4(.outcome(mout4),.a(q4),.b(16'h0040));
```

**此处为公式中系数乘以256  
进行8位的位扩展转变为整数。**

$$H(z) = 0.25 \times (1 + 3.5z^{-1} + 4z^{-2} + 3.5z^{-3} + z^{-4})$$

**即式中的0.25, 0.875, 1  
分别转换为64, 224, 256**

乘法器中

```
assign  
outcome=(temp0+temp1+temp  
p2+temp3+temp4+temp5+te  
mp6+temp7+temp8+temp9+t  
emp10+temp11+temp12+tem  
p13+temp14+temp15)/256;
```

**此处再除以256，截除后8位，  
在10进制中为去除小数，保留整数，  
从而实现利用乘法器进行小数运算。**




### 03.构造仿真测试数据

- 三角波数据
- 激励测试块

 
## 用Matlab产生三角波

```
n=1:7;  
x1(n)=n-1;  
n=8:15;  
x1(n)=15-n;  
x1=x1*100;  
x2=uint16(x1);  
fid=fopen('/tri.txt','wt+');  
fprintf(fid,'%x\n',x2);  
fclose(fid);
```

```
n=1:15;  
subplot(2,1,1);  
stem(n,x1);  
subplot(2,1,2);  
x1fft=fft(x1);  
stem(n,abs(x1fft));
```



三角波时域图

 

三角波频域图

tri.txt

0

64

c8

12c

190

1f4

258

2bc

258

1f4

190

12c

c8

64

0

## 测试激励块

```
`timescale 1ns/1ns
`define clock 50
```

```
module test;
```

```
    reg clk, reset_n;
    reg [15:0] x_in;
    reg [15:0] data_mem[0:15];
    integer i;
    wire [23:0] y_out;
```

```
    always #`clock clk=~clk;
```

```
    initial
        begin
            clk=0;
            reset_n=1;
        end
```

```
    initial
        begin
            $readmemh("tri.txt", data_mem);
        end
```

```
    always @(posedge clk or negedge reset_n)
        begin
            if(!reset_n) begin
                x_in<=15'b0;
                i<=0;
            end
            else if(i<=13) begin
                x_in<=data_mem[i];
                i<=i+1;
            end
        end
```

```
    Fir fir(.reset_n(reset_n),.clk(clk),.x_in(x_in),.y_out(y_out));
```



```
endmodule
```



## 04.仿真结果及分析

- 仿真波形
- 数据验证

# 仿真波形

  

数据验证																			
原始数据	0	100	200	300	400	500	600	700	600	500	400	300	200	100	0	0	100	200	300
0 0.25	0	25	50	75	100	125	150	175	150	125	100	75	50	25	0	0	25	50	75
1 0.875		0	87.5	175	262.5	350	437.5	525	612.5	525	437.5	350	262.5	175	87.5	0	0	87.5	175
2 1			0	100	200	300	400	500	600	700	600	500	400	300	200	100	0	0	100
3 0.875				0	87.5	175	262.5	350	437.5	525	612.5	525	437.5	350	262.5	175	87.5	0	0
4 0.25					0	25	50	75	100	125	150	175	150	125	100	75	50	25	0
计算结果	0	25	137.5	350	650	975	1300	1625	1900	2000	1900	1625	1300	975	650	350	162	162	350
仿真结果	0	25	137	350	649	975	1299	1625	1899	2000	1899	1625	1299	975	649	350	162	162	350



谢 谢 收 看